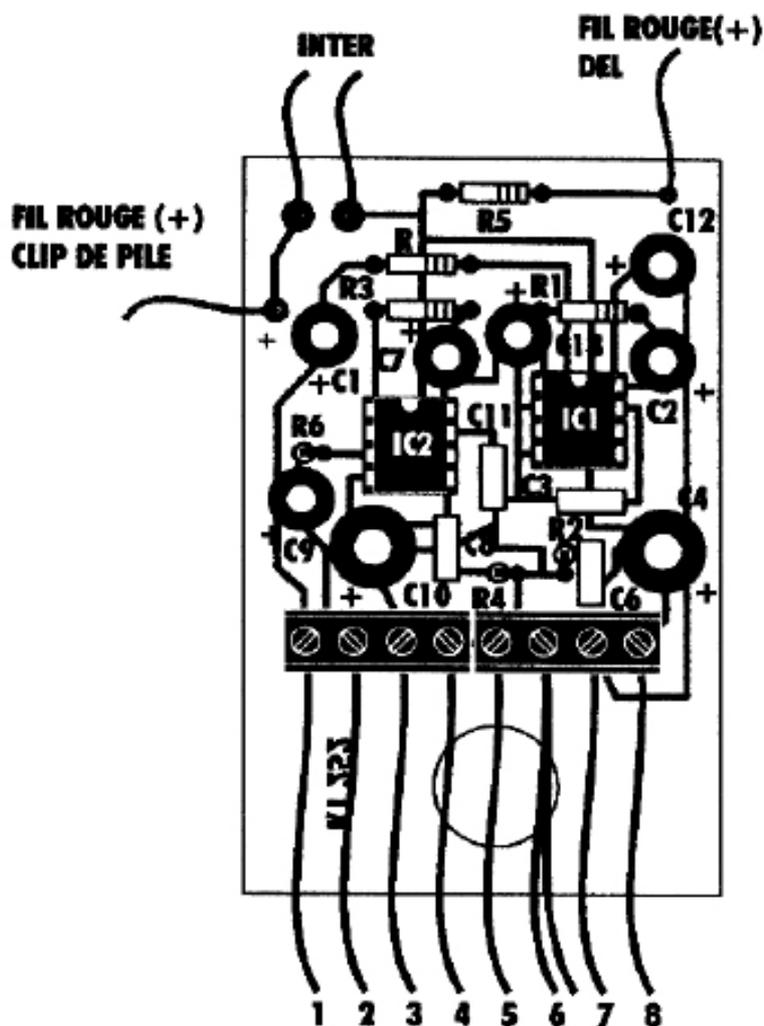


- 1 (+) ENTREE
- 2 (+) ENTREE
- 3 (+) HP
- 4 (-) HP
- 5 (-) JACK
- 6 (-) DEL (-) CLIP DE PILE
- 7 (-) HP
- 8 (+) HP




Vous trouverez ci-dessus toutes les indications pour réaliser le câblage de votre amplificateur pour baladeur. Pour que cet objet technique puisse fonctionner, il faut obligatoirement « tirer » des fils électriques entre ses différents composants électroniques. Utilisez ces renseignements pour compléter le schéma suivant.

Note:

- 1- ENTREE (+) = Entrée positive du fil jack.
- 3- HP(+) = Borne positive du Haut Parleur
- 5- JACK(-) = Borne négative du fil JACK
- INTER = interrupteur
- FIL ROUGE DEL (+) = Borne positive de la DEL

Le plan de câblage

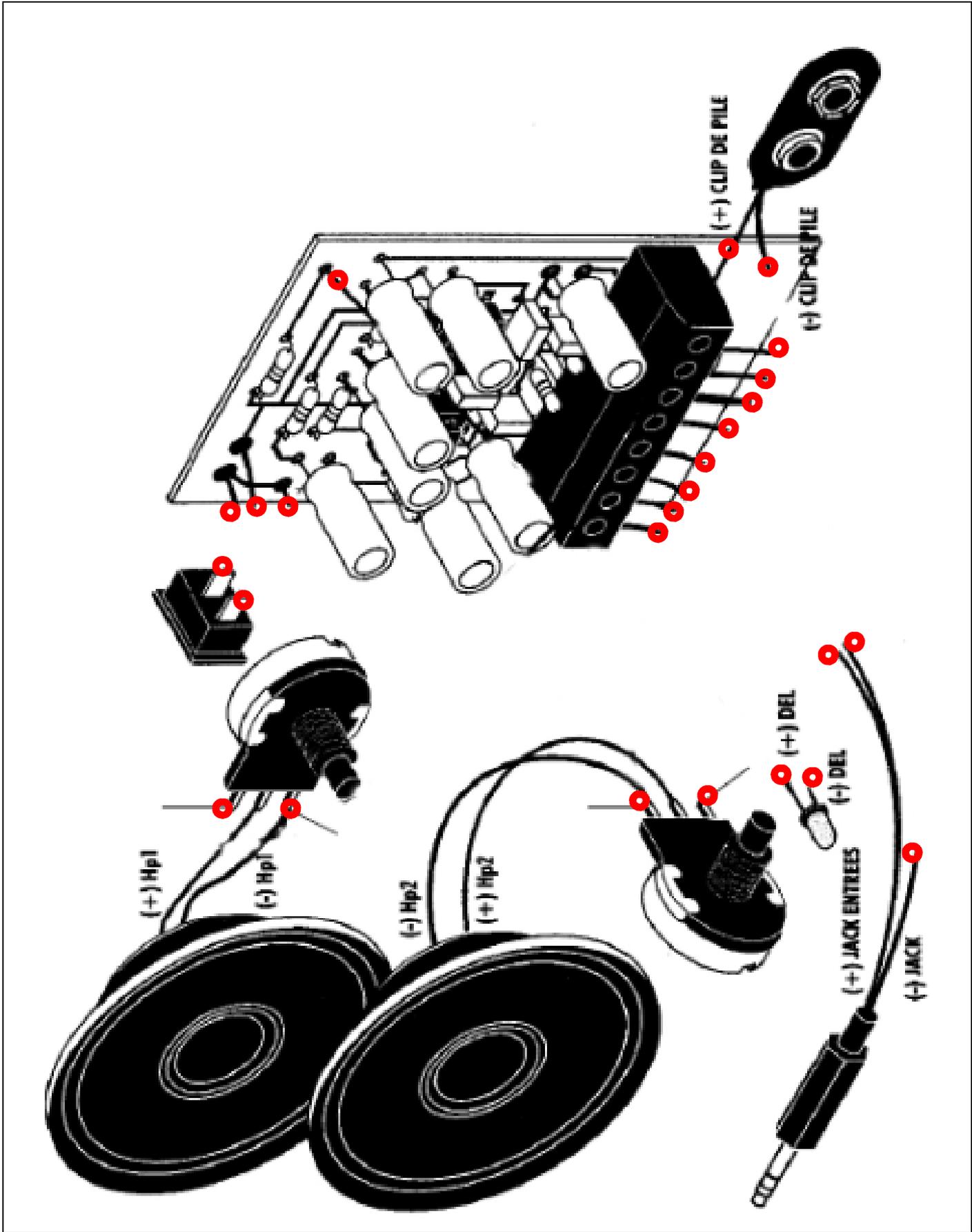

Le plan de câblage