

Trouvez les réponses aux questions suivantes en consultant le dossier technique du flashprog. Notez vos réponses directement dans votre cahier.

1- ( page 05 ) Quelle est la fonction de service du Flashprog ?

2- ( page 05 ) Quelles sont les entrées du Flashprog ?

3- ( page 05 ) Quelles sont les sorties du Flashprog ?

4- ( page 05 ) Quel est le mode de programmation du Flashprog ?

5- ( pages 10 à 15 ) Représentez la circulation de l'information dans le flashprog sur le schéma structurel ci-contre.

6- ( pages 16 et 17 ) Combien de phase de fabrication devons-nous faire pour fabriquer le flashprog ?

7- Trouvez une définition du mot « polarité » sur le site wikipedia.fr ( en rapport avec le flashprog )


8- Quels sont les composants polarisés dans le Flashprog ?

9- Quels sont les contrôles à faire pendant et après la fabrication du flashprog ?

10- Quelle page allez-vous utiliser pour faire l'assemblage final du Flashprog ?

11- Quelle page allez-vous utiliser pour fabriquer le circuit électronique du flashprog ?

## Découverte du Flashprog

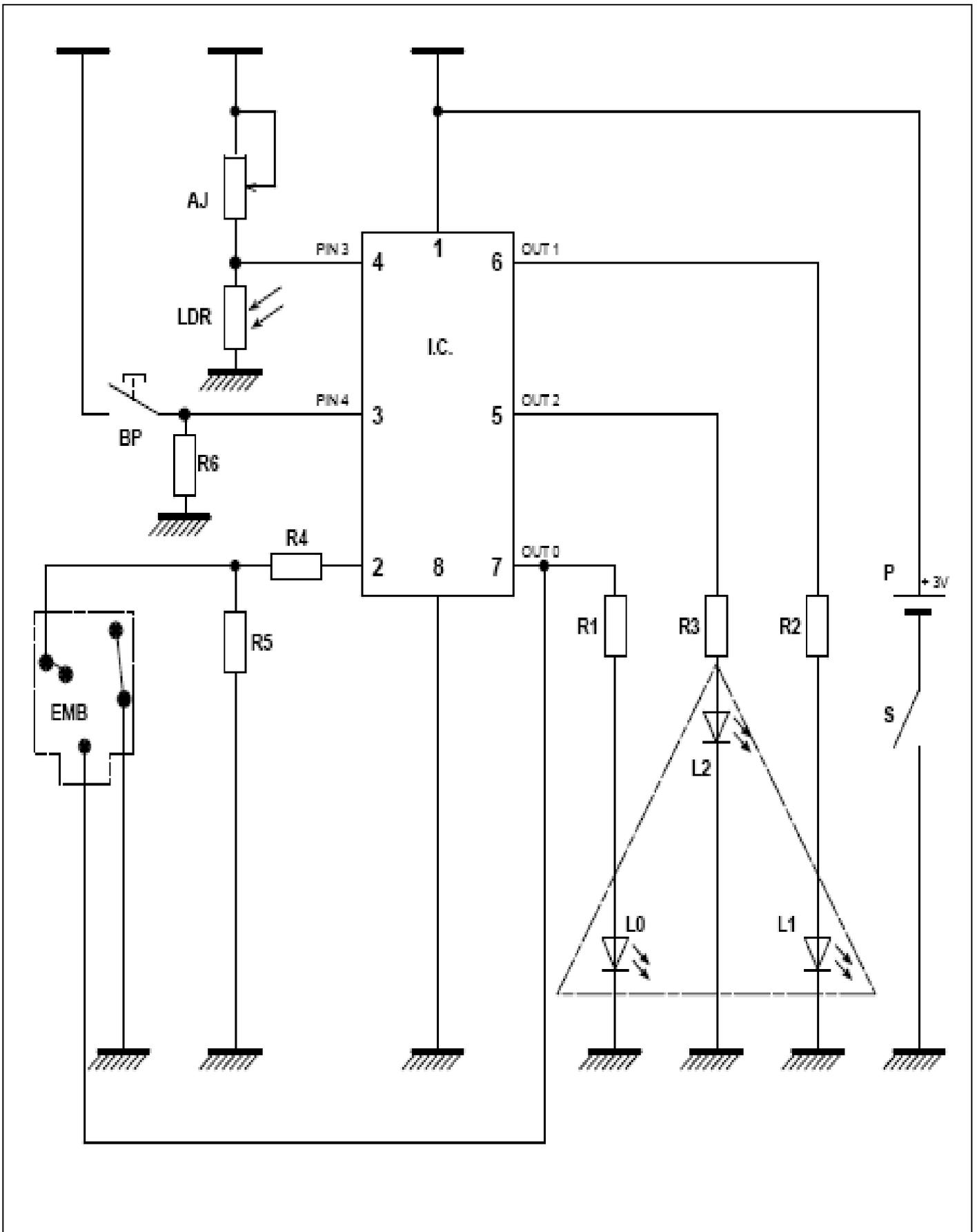

## Découverte du Flashprog